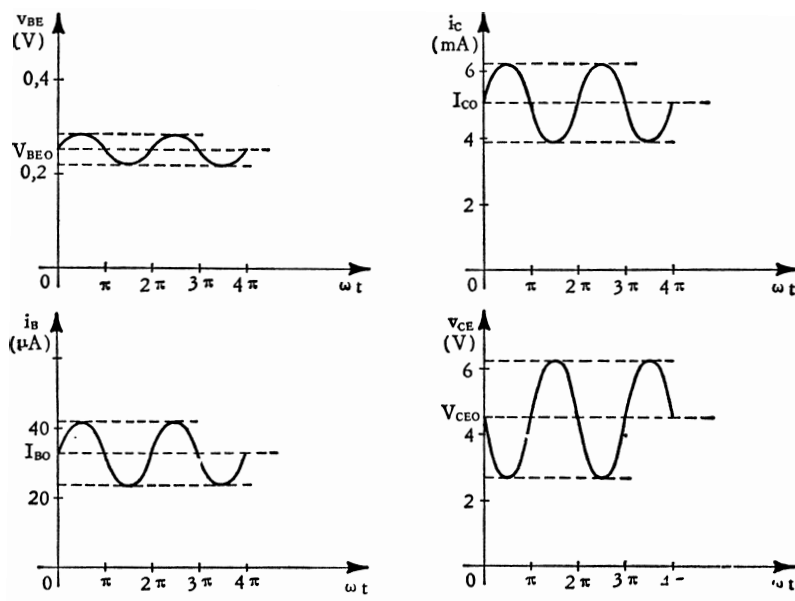
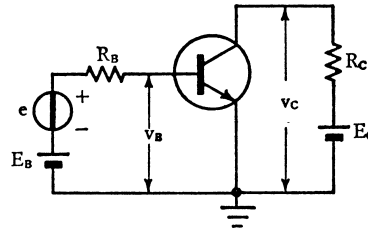


# Il BJT come amplificatore

Circuito con transistore NPN con resistenza di carico  $R_C$  sul collettore e generatore sinusoidale posto in ingresso.



Andamenti delle correnti e tensioni relative al circuito di fig.